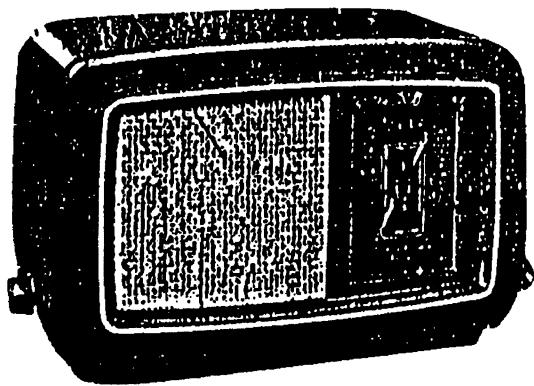


č. 5/1992

PHILIPS 204U

Ing. Miroslav Beran



Oblíbené Philety typu 204U navazují na typ 203U (válečný). Mají také pouze dva vlnové rozsahy, ale tentokrát **krátké a střední vlny**. Typ 204U se vyráběl na přelomu let 1944/45. Jde tedy o přijímače dosti staré a protože byly v praxi dlouhodobě používané (až do dnešní doby), bývají dosti zdevastované, zejména po častých neodborných opravách. Jejich renovace tedy nepatří k nejsnadnějším.

Na připojeném zapojovacím plánu je rozložení součástek a spojů **poněkud odlišné** od továrního servisního návodu. Je však upraveno tak, aby montáž pod šasi byla co

nejpřehlednější. Pokud tedy získaný přístroj vykazuje přespříliš dodatečných úprav na úkor přehlednosti a funkčnosti, doporučuji **částečnou rekonstrukci** dle výše zmíněného plánu.

Především bude potřebné s původním **potenciometrem** (pokud se v přístroji dochoval) provést jeho výměnu za nový. Protože těžko budeme mít původní typ nahradní, použijeme běžného typu, např. TP281n. Buď ho připevníme k šasi, nebo můžeme využít úhelníčku původního, kterým procházela pouze hřídelka potenciometru. Tento otvor o Ø 6mm nejdříve zvětšíme na cca Ø 10mm, nahoře úhelníček přeštípneme a volné konce rozehneme tak, aby nový potenciometr dal zasunout a centrální maticí přitáhnout (ovšem toto řešení není příliš technické).

Za potenciometr připevníme **pertinaxový pásek** se dvěma izolovanými **pájecími body**, sloužícími ke spojení k propojení součástek, přemístěnými ze střední části šasi. Tímto způsobem je celková montáž značně **zpřehledněna**. Vynechán je pouze odpor R12, což na funkci přístroje nemá praktického vlivu.

Josou-li problémy s **voličem napětí** (případně chybí výbec), zapojíme napájecí obvody tak, jak je v plánu naznačeno. Tím se rovněž celá montáž zjednoduší a zpřehlední. Takto upravený přístroj je ovšem pouze pro síť 220V.

Po provedené rekonstrukci **oživujeme** přístroj **postupně** od koncového přes nf předzesilovač, mf předzesilovač až k vstupním obvodům. Pokud by vznikly potíže, můžeme přístroj zapojit pouze pro rozsah středních vln podobně, jak bylo uvedeno v SP č. 4/92 (208U-45). Číslování součástek opět podle Kottka.

