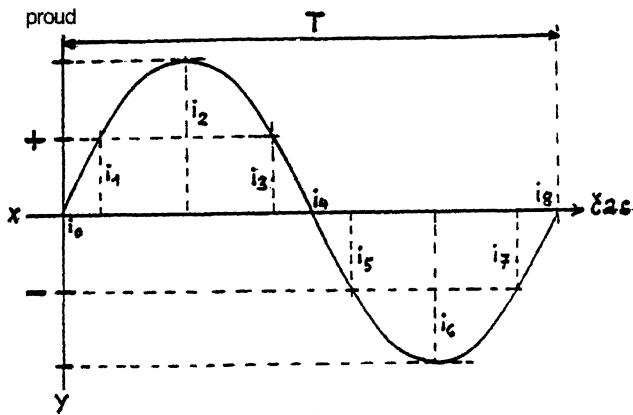


STŘÍDAVÝ PROUD

Ing. Miroslav Beran

V radiotechnice se setkáváme převážně s proudy střídavými. Rozhlasové vysílače šíří svůj program do prostoru ve formě elektromagnetického vlnění. Rozhlasové přijímače toto elektromagnetické vlnění přijímají a dále zpracovávají (přeměňují na vysokofrekvenční proud, zesilují ho, detekují a přeměňují na akustické vlnění). Stejnosměrné proudy mají v radiotechnice jen funkci pomocnou, umožňující činnost elektronek. Řešení ss (stejnosměrných) obvodů je velmi prosté, obvykle vystačíme s pouhým Ohmovým zákonem. Ne tak je tomu s proudy střídavými a proto nebude na závadu si připomenout základní pojmy a vztahy, týkající se střídavých veličin.

Střídavý proud jde střídavě jedním a pak opačným směrem. Jeho průběh můžeme znázornit **graficky** v soustavě pravoúhlých souřadnic tak, že na osu x nanášíme časové intervaly a na osu y hodnotu proudu (viz obr. 1).



Obr. 1.

V okamžiku, kdy proud začíná téci kladným směrem, je jeho hodnota rovna nule ($i_0 = 0$). Pak se stále zvětšuje, až dosáhne maximální hodnoty kladné (i_2), od které začne opět klesat, až opět jeho hodnota bude nulová ($i_4 = 0$). Od tohoto okamžiku **obrací** proud svůj **směr**, začíná téci směrem záporným, až dosáhne maximální hodnoty záporné (i_6) od které opět začíná klesat, až opět jeho hodnota bude nulová (i_8). Tento děj se neustále opakuje, a to pravidelně po vždy stejně době.

Plynulé čáře, která znázorňuje průběh proudu, říkáme **charakteristika proudu**. Hodnotám proudu v daném okamžiku říkáme **okamžité hodnoty proudu** a značíme je malým písmenem **i**. Střídavý proud označujeme zkratkou **st** (kdežto stejnosměrný **ss**) nebo značkou **~**.

Casovému úseku (intervalu), ve kterém střídavý proud nabývá svých maximálních a minimálních hodnot kladných i záporných, říkáme **perioda** či **cyklus** či **kmit** a značíme ho písmenem **T**. Počtu period (cyklů, kmítů) za sekundu říkáme **frekvence** či **kmitočet** a značíme ho písmenem **f**. Jednotkou je **hertz** (Hz), který se rovná jednomu cyklu či kmitu za sekundu (c/s). Vyšší jednotky jsou kHz, MHz a GHz.

Maximální kladné či záporné hodnotě střídavého proudu říkáme **amplituda** (rozkmit) a značíme ji písmenem **I**.

Kmitočet (frekvence) **f** a perioda (cyklus) **T** jsou veličiny vzájemně **reciproké** (obrácené):

$$f = \frac{1}{T} \quad T = \frac{1}{f}$$

Příklady: Jak dlouho trvá perioda proudu **T** o frekvenci **f=100Hz**.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100} = 0,01 \text{ sec.}$$

Jakou frekvenci **f** má proud o délce periody 0,005s?

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,005} = \frac{1000}{5} = 200 \text{ Hz}$$

Průběh střídavého proudu (charakteristika) bývá nejčastěji **harmonický**. Křivce, která tento průběh znázorňuje, říkáme **sinusoida** (viz obr. 2).

Sestrojení sinusoidy provedeme pomocí tzv. jednotkové kružnice, tj. kružnice o poloměru **r=1**. Kružnici rozdělíme např. na 12 stejných dílů, takže jeden dílek představuje 1/12 trvání (času) jedné periody. Otáčíme-li poloměrem v kladném směru (proti směru pohybu hodinových ručiček) a z každé jeho polohy v bodech 1, 2, ..., 12 na obvodu kružnice vedeme rovnoběžky s osou x, potom průsečky s kolmicemi, vztýčenými v souhlasných bodech na ose x, značí hodnoty (okamžité) i_1, i_2, \dots, i_{12} . Spojíme-li tyto průsečky plynulou čarou, obdržíme onu **sinusoidu**. Nazýváme ji tak proto, že **okamžité hodnoty proudu se rovnají sinu úhlu otočení**.

(Sinus úhlu je goniometrická funkce, daná poměrem protilehlé odvěsné pravoúhlého trojúhelníka k jeho přeponě. Obecně $\sin \alpha = a:c$. Protože v našem příkladě je přepona tvorená poloměrem kružnice **r** o hodnotě 1 a protilehlá odvěsna okamžitou hodnotou proudu **i**, je $\sin \alpha = i:1 = i$.)

Jedna perioda střídavého proudu tedy probíhá při otočení poloměru kružnice v rozmezí $0 \div 360^\circ$. Při frekvenci např. 50 period (sílový kmitočet) by poloměr opsal kružnici padesátkrát, což by odpovídalo úhlu $\alpha = 50 \cdot 360^\circ = 18000^\circ$. Vyjadřování velikosti úhlů ve stupních by v těchto případech nebylo dost přehledné. Proto se místo stupňové míry používá mnohem přehlednější **míry obloukové**.

Obvod kruhu, jak známo, je dán výrazem $o = 2\pi r$. Jelikož v jednotkové kružnici $r = 1$, $o = 2\pi$. Tento výraz tedy značí úhel 360° . Pro frekvenci např. $f = 50$ by to bylo 50 krát 2π , tedy 100π . Obecně $\alpha = 2\pi f$. Tomuto výrazu říkáme **kruhová frekvence** či **kruhový kmitočet** a značíme ho malým řeckým písmenem ω (omega):

$$\omega = 2\pi f$$

Protože $f = \frac{1}{T}$, můžeme po dosazení psát

$$\omega = 2\pi \frac{1}{T} = \frac{2\pi}{T}, \text{ z čehož } T = \frac{2\pi}{\omega}$$

U střídavého proudu sinusového (o amplitudě **I**) je **i** napětí sinusové a proto jeho amplitudu označujeme rovněž

velkým písmenem, a sice U (kdežto jeho okamžité hodnoty malým písmenem u).

Jestliže se u sinusového proudu mění napětí souhlasně s proudem, říkáme, že napětí a proud jsou **ve fázi** (např. u elektrovodné sítě). Rameno proudu a rameno napětí leží na téže přímce (viz obr. 2) a svírají tudíž s osou x stejný úhel α . Těmto ramenům proudu a napětí říkáme **vektory**. Jsou to veličiny, které mají nejen určitou velikost, ale i směr.

Střední hodnota střídavého proudu je dána stejným chemickým účinkem střídavého proudu ve srovnání s proudem stejnosměrným. Je $2:\Pi$ krát menší, než hodnota maximální (špičková). Protože $2:\Pi$ se přibližně rovná 0,637, můžeme psát:

$$\begin{aligned} U_{\text{stř}} &= 0,637 U_{\text{max}} \quad \text{z čehož } U_{\text{max}} = 1,571 U_{\text{stř}} \\ I_{\text{stř}} &= 0,637 I_{\text{max}} \quad \text{z čehož } I_{\text{max}} = 1,571 I_{\text{stř}} \end{aligned}$$

Efektivní hodnota střídavého proudu je dána stejným tepelným účinkem střídavého proudu ve srovnání s proudem stejnosměrným. Je dána výrazy:

$$\begin{aligned} U_{\text{ef}} &= 0,707 U_{\text{max}} \quad \text{z čehož } U_{\text{max}} = 1,414 U_{\text{ef}} \\ I_{\text{ef}} &= 0,707 I_{\text{max}} \quad \text{z čehož } I_{\text{max}} = 1,414 I_{\text{ef}} \end{aligned}$$

Měřidla na měření střídavého proudu (ampérmetry) či napětí (voltmetry) jsou **cejchovány v efektivních hodnotách**, nikoliv maximálních. To musíme mít na zřeteli zejména při měření střídavého napětí. Jestliže např. naměříme síťové napětí 220V, je jeho maximální hodnota $U_{\text{max}} = 1,414 U_{\text{ef}} = 200 \cdot 1,414 = 311V$. Na toto napětí musí tedy být dimenzovány veškeré obvodové prvky tohoto síťového napětí. (Pokud bychom síťové napětí 220V usměrnili a vyhladili kondenzátorem, pak stejnosměrné napětí na kondenzátoru dosáhne rovněž špičkové hodnoty 311V - ovšem bez zátěže).

Jestliže střídavý proud sinusového průběhu prochází indukčností (tj. cívkou o určité samoindukčnosti, zkráceně indukčnosti) nebo kondenzátorem (o určité kapacitě), dochází k **fázovému posunu** mezi napětím a proudem. Vektory napětí a proudu tedy spolu svírají určitý úhel, který označujeme malým řeckým písmenem ϕ (fí).

Prochází-li střídavý proud **indukčností**, zpožďuje se za **napětím o 90°**, je tedy fázový posun $\phi = 90^\circ$. Je tomu tak proto, že se vzrůstajícím procházejícím střídavým proudem v závitech cívky vzrůstá též indukovaný proud v sousedních závitech, který je však opačného směru a působí proti proudu procházejícímu, takže napětí na cívce klesá. Dostoupí-li procházející proud maximální hodnoty, napětí na cívce se rovná nule, neboť indukce v sousedních závitech je největší. Cívka klade procházejícímu proudu největší tzv. **zdánlivý (jalový) odpór (reaktanci)**. Tomuto induktivnímu odporu (reaktanci) říkáme **induktance** a značíme ji X_L . Klesá-li procházející proud, je tomu naopak, napětí na cívce roste.

Prochází-li střídavý proud **kondenzátorem**, proud zde **napětí** naopak **předbíhá**, a to rovněž o **90°**. Je tomu tak proto, že kondenzátor se musí nejdříve nabíjet, aby jeho napětí stouplo. Při dosažení maximálního napětí přestane proud kondenzátorem tечí (rovná se nule). Kondenzátor se začne vybíjet opačným směrem, až napětí na něm je nulové. Pak ovšem začíná nabíjení opačným směrem, napětí na kondenzátoru opět stoupá atd., celý děj se neustále opakuje.

Kondenzátor tedy klade střídavému proudu rovněž zdánlivý (jalový) odpór (reaktanci), kterému zde říkáme **kapacitance** a značíme ji X_C .

Induktivní reaktance (induktance) X_L je dána vztahem $X_L = \omega L$ resp. $2\Pi fL$, dosadíme-li za $\Pi = 3,14$.

$$X_L = 6,28fL \quad (\Omega, \text{Hz}, \text{F}) \text{ nebo } (\Omega, \text{MHz}, \mu\text{F})$$

Příklad: Jaký zdánlivý odpór bude klást vf tlumivka o indukčnosti 20mH na kmitočtu 100kHz?

$$X_L = 6,28 \cdot 10000 \cdot 0,02 = 6,28 \cdot 2000 = \mathbf{12560} \quad (\text{nebo } 6,28 \cdot 0,1 \cdot 20000 = 6,28 \cdot 2000 = \mathbf{12560})$$

Jak vidíme, X_L bude záviset nejen na velikosti indukčnosti, ale i na kmitočtu procházejícího proudu. **Čím bude kmitočet vyšší, tím bude vyšší i X_L** (při stejně velké indukčnosti). A také **naopak**. V našem příkladě by při kmitočtu 1MHz kladla tlumivka zdánlivý odpór desetkrát vyšší, tedy $125,6\text{k}\Omega$ a naopak při kmitočtu 10kHz desetkrát menší, tedy $1,256\text{k}\Omega$. Kmitočet 1MHz bude v tomto případě potlačen stokrát větším zdánlivým odporem, než kmitočet 10kHz. Této vlastnosti **vf tlumivek** používáme v rozhlasových přijímačích zejména **při potlačování zbytků vf** po detekci. Kdybychom v tomto případě použili běžného hmotového odporu $125\text{k}\Omega$, byly by zbytky vf sice potlačeny ve stejné míře, avšak zároveň v téže míře budou potlačeny i užitečné nf kmitočty, což není nikterak výhodné (při použití vf tlumivky by nf kmitočty byly potlačeny zhruba stokrát méně).

Kapacitní reaktance (kapacitance) X_C je dána vztahem $X_C = 1 : \omega C = 1 : 2\Pi fC$ a dosadíme-li za $2\Pi = 2 \cdot 3,14$, dostaneme

$$X_C = \frac{1}{6,28fC} \quad (\Omega, \text{Hz}, \text{F}) \text{ nebo } (\Omega, \text{MHz}, \mu\text{F})$$

Příklad: Jakou reaktanci bude mít kondenzátor o kapacitě $0,5 \mu\text{F}$ při kmitočtu 30 kHz?

$$X_C = \frac{1}{6,28 \cdot 0,03 \cdot 0,5} = \frac{1}{6,28 \cdot 0,015} = \frac{1}{0,0942} = 10,6\Omega$$

Jak opět vidíme, X_C bude záviset nejen na kapacitě kondenzátoru, ale i na kmitočtu procházejícího střídavého proudu. **Čím větší kapacita či kmitočet, tím menší je X_C a naopak**. Je zde tedy úměrnost nepřímá (oproti reaktanci indukční).

Výkon střídavého proudu N je dán obecně součinem efektivního napětí a efektivního proudu:

$$N_{\text{ef}} = U_{\text{ef}} \cdot I_{\text{ef}} \quad (\text{W, V, A})$$

Jelikož tento výkon koná práci, nazýváme ho **výkonem činným**. Výše uvedený vzorec však platí jen tehdy, je-li

proud s napětím ve **fázi**, např. při ryze odporové (činné) zátěži.

Příklad: Žárovkou při síťovém napětí 220V prochází proud 0,45A. Jaký je její příkon?

$$N_{ef} = U_{ef} \cdot I_{ef} = 220 \cdot 0,45 = 99 = 100W$$

Jestliže proud **není ve fázi** s napětím, pak jeho činný výkon je dán vztahem

$$N_{ef} = U_{ef} \cdot I_{ef} \cdot \cos \phi \quad (W, V, A, 0 \text{ až } 1)$$

$\cos \phi$ (kosinus) je tzv. **účinník**, který nabývá hodnot mezi nulou a jedničkou. **Pro $\phi = 90^\circ$** je $\cos \phi = 0$, takže činný výkon je též roven nule. To by odpovídalo obvodu s ideální indukčností či ideální kapacitou, čehož však v praxi nelze dosáhnout. Každá cívka - indukčnost má vždy navíc určitou mezizávitovou kapacitu a činný odpor vinutí, kondenzátor má kromě kapacity navíc určitý ztrátový odpor a indukčnost. **Pro $\phi = 0$** je $\cos \phi = 1$, takže činný výkon je přímo roven součinu $U_{ef} \cdot I_{ef}$. Znamená to, že mezi napětím a proudem není fázový posun ($\phi = 0$), čili jsou ve fázi.

Kdybychom nevzali v úvahu $\cos \phi$ (čili fázový posun mezi napětím a proudem, vznikající např. na indukčnosti síťového transformátoru), dostali bychom tzv. **výkon**


zdánlivý, udávaný ve **voltampérech VA**. Ten se však může od činného výkonu lišit dosti podstatně. Proto příkon přijímačů se síťovým transformátorem je nutno měřit **wattmetrem** a ne ho odvozovat ze změřeného napájecího proudu vynásobeného síťovým napětím. To bychom došli ke zcela chybným výsledkům. Zejména u nezatíženého síťového transformátoru (přijímač s vyjmutými elektronkami) bychom došli ke kuriózním výsledkům: Přijímač bez elektronek by vykazoval větší příkon, než přijímač hrající. Bylo by to způsobeno jednak tím, že jsme nevzali v úvahu fázový posun mezi napětím a proudem, jednak by výsledek nepříznivě ovlivňoval magnetizační proud transformátoru.

Příklad: Jaký příkon má přijímač se síťovým transformátorem, jestliže ze sítě 220V odebírá proud 0,3A při $\cos \phi = 0,7$ (odhad)?

$$N_{ef} = U_{ef} \cdot I_{ef} \cdot \cos \phi = 220 \cdot 0,3 \cdot 0,7 = 46,2W$$

Kdybychom nevzali v úvahu účinník, dostali bychom výkon zdánlivý $220 \cdot 0,3 = 66VA$. Jak vidíme, liší se dost podstatně od skutečného příkonu činného. (**Příkonem** nazýváme výkon, přiváděný ze sítě do spotřebiče).

Vedle střídavých proudů sinusového proudu se vyskytují střídavé proudy o jiném průběhu (např. obdélníkového, pilovitého aj.), které však v praxi restaurátora historických přijímačů nemají takovou důležitost (setkáváme se s nimi v souvislosti s měřicí technikou na vyšší úrovni).

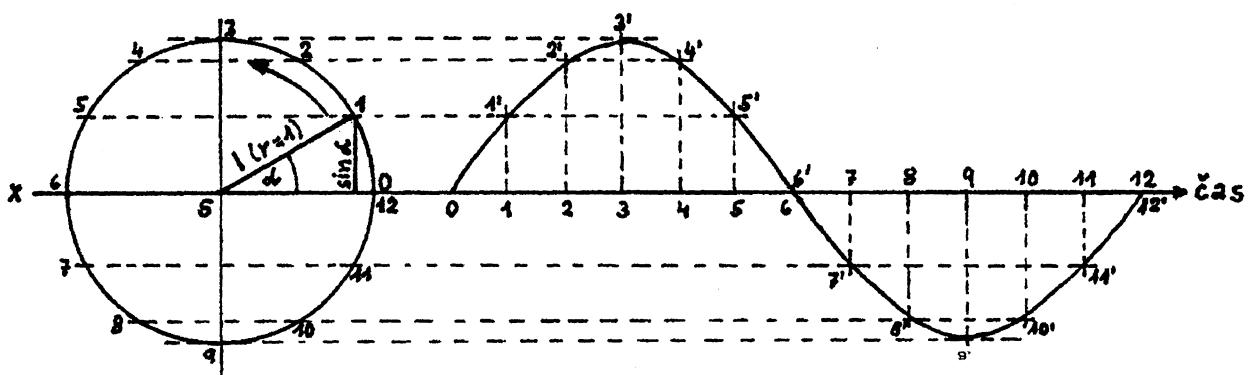

Obr. 2.