

# TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČ TESLA

# 4106 U

## „AMETYST“

### TECHNICKÁ DATA TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE 4106 U

Rozměr obrazu	355 x 270 mm
Počet přijímaných kanálů	9 v I. a III. TV pásmu
Citlivost	Průměrná citlivost pro kanály I. a III. pásmu lepší než 100 $\mu$ V. Citlivost je stanovena pro ef. napětí 6 V na katedě obrazovky a střed přenášeného záření.
Vstupní impedance	300 $\Omega$ , symetricky proti zemi
Šíře přenášeného pásma	5 MHz při poklesu 6 dB
Laděné obvody	3 vý na přijímaném kmitočtu 1 oscilační pro zvolený kanál 8 v pásmových filtrech 1 vyjádřovač 2 v kompensovaných oddělovačích 1 oddělovač v obrazovém zesilovači 3 pro zesilovač mezinosného kmitočtu 1 pro poměrový detektor
Dálkové řízení	tlakostí a jasu
Výstupní výkon	1,5 W při 10% zkreslení pro 800 Hz
Vychylování	elektromagnetické, nízkolimpedanční, 90°
Urychlovací napětí obrazovky	14–16 kV
Osazení elektronikami	<p>E1 PCC 84          E2 PCF 82          E3 až E5 3XEF 80          E6 PL 83          E7 PCF 82          E8 EF 80          E9 PABC 80</p> <p>E10 PL 82          E11 ECH 81          E12 PCF 82          E13 PL 36          E14 PY 83          E15 DY 86          E16 PCL 82          E17 AW 43-80</p> <p>Napájení přijímače</p> <p>Příkon</p> <p>Jištění</p> <p>Rozměry a váha</p>
	vý předzesilovač smíšovač a oscilátor mezifrekvenční zesilovač obrazový zesilovač zesilovač mezinosného kmitočtu + klíčovací stupeň pro tlumení záření omezovač mezinosného kmitočtu poměrový detektor + nízkofrekvenční zesilovač + zpožďovač obvod pro automatické vyrovnávání citlivosti ní koncový stupeň oddělovač + klíčovací a porovnávací obvod horizontální synchronizace reaktační elektronika + sinus oscilátor a tvarovací stupeň pro horizontální rozklad koncový stupeň horizontálního rozkladu účinnostní dioda vysokonapěťový usměrňovač blokovací oscilátor a koncový stupeň pro vertikální rozklad obrazovka
	za střídavé sítě 220 V, dovolené změny napětí v síti $\pm 10\%$ asi 150 W pojistkou 1,6 A
	šířka 48,5 cm výška 46 cm hloubka 39,5 + 6,5 cm váha bez obalu 24,5 kg

### Výrobce

## TESLA STRAŠNICE

I. vydání • Březen 1961

### Seřízení přijímače ovládacími prvky

#### Rozměr svisle:

Ovládací prvek pro regulaci výšky obrazu (P10) je umístěn vzadu na chassis přijímače a nastavuje se šroubovákem otvorem v zadní stěně označeným nápisem „rozměr svisle“.

#### Linearita svisle (dole):


Tento ovládací prvek (P11) je umístěn též vzadu na chassis a nastavuje se opět šroubovákem otvorem v zadní stěně označeným nápisem „linearita svisle“.

#### Linearita svisle (nahoře):

Nastavování se provádí prvkem (P9), který je umístěn na spodní části přijímače a ovládá se pomocí šroubováku. Je přístupný po otevření spodní stěny.
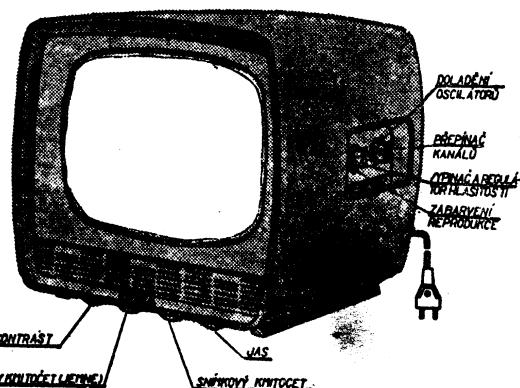
#### Řádkový kmitočet – hrubě:

Sinusový oscilátor (L101) s doladovacím jádrem, kterým se nastavuje kmitočet obvodu, je umístěn vzadu na chassis a doladění je možné šroubovákem po otevření zadní stěny. Jádro je zajištěno zakapávací hmotou.



#### Linearita vodorovně:

Linearizační tlumivka (L104) je umístěna v dolní části vnitřního transformátoru a její nastavování je nutné provádět izolačním šroubovákem (nebezpečí úrazu). Přístup k jádru je možný po otevření zadní stěny jedním z otvorů v krytu řádkového rozkladu (mezi elektronikami PL36 a PY83).

#### Nastavování iontové pasti:

Základní poloha iontové pasti na hrdle obrazovky je taková, že její magnet směřuje dolu ve vodorovné ose barevně označenou stranou k patci obrazovky. Posouváním iontové pasti dopředu a dozadu a jejím natáčením v obou směrech se nastaví maximální jas stínítka obrazovky.

Magnet se nesmí používat k odstranění stínů v rozích rastrov, jestliže se tím ovlivní jas obrazu. V těchto případech se stín odstraní nastavením středícího magnetu, příp. i novým nastavením vychylovacích cívek.

Nesprávné nastavení iontové pasti značně poškozuje obrazovku.

#### Střední obraz:


Středící magnet obrazu je uložen na držáku vychylovací jednotky, která je uchycena na hrdle obrazovky. Střední obraz se provádí otáčením izolačního knoflíku a natáčením celé středící jednotky.

#### Nastavení obrazu do vodorovné polohy:

Po uvolnění křídlové matice objímky upveřejňující vychylovací jednotku lze tuto natočit tak, aby spodní hrana obrazu byla přibližně rovnoběžná s hranou rámečku.
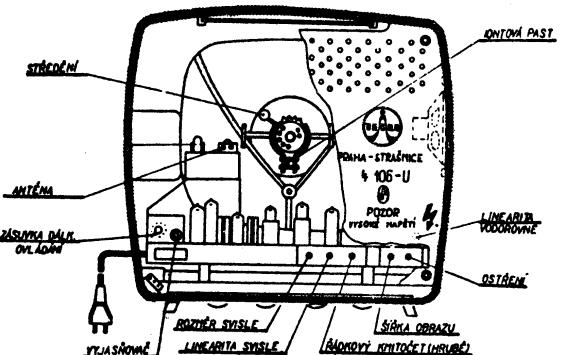
#### Vyjádřovač P3 (R203):

Je umístěn vzadu v blízkosti zásuvky dálkového ovládání. Jeho otáčením po směru hodinových ručiček se snižuje v obrazové mezifrekvenci napětí nosné obrazu, čímž se docílí zdůraznění kontur obrazu.



# VŠEOBECNÉ POKYNY PRO OPRAVU TELEVIZNÍHO PŘIJÍMAČE

HRCS - www.radiojournal.cz

Při měření, seřizování, vyvažování a kontrole obvodů, pokud musí být prováděny na přijímači v provozu, je bezpodmínečně nutno zařadit mezi síť a televizní přijímač oddělovací transformátor (chassis je galvanicky spojeno se sítí).

Obrazovka je velmi choulostivá na tlak a úder, proto musí s ní být vždy zacházeno s největší opatrností. Má-li obrazovka být vyměněna, musí být opravář opatřen speciálním ochranným štítem a koženými rukavicemi. Po demontáži musí být obrazovka ihned vložena do příslušného kartonového obalu.

## Vstupní obvody přijímače

Při výměně elektronek PCC84 a PCF82 nutno vf díl dodlatit. Televizní nosné kmitočty obrazu a zvuku podle normy OIRT důležité pro ČSR.

TABULKA 1

Pásma	Kanál	Obraz Mc/s	Zvuk Mc/s	Poznámky
I	1	49,75	56,25	Praha, Ostrava
	2	59,25	65,75	Bratislava, Č. Budějovice
III	6	175,25	181,75	Hradec, Košice
	7	183,25	189,75	Banská Bystrica
	8	191,25	197,75	Liberec
	9	199,25	205,75	Brno
	10	207,25	213,75	Plzeň
	11	215,25	221,75	Jihlava, Žilina
	12	223,25	229,75	Ústí nad Labem

Stabilita všech kmitočtů  $\pm 0,02\%$ .

## Vyvážení vf dílu pomocí rozmitáče

### a) Nastavení oscilátoru přijímače:

Pro kontrolu činnosti oscilátoru měříme napětí na měřicím bodě MB (viz schéma) elektronkovým voltmetrem. Při správné činnosti oscilátoru musí voltmetr ukazovat napětí podle tabulky 2. Přijímač přepneme přepínačem kanálů na zkoušený kanál. Smyčku vlnoměru přiložíme k cívce oscilátoru L8, nebo jej volně navážeme s měřicím bodem MB.

Měříme kmitočet oscilátoru přijímače otáčením knoflíku z jedné krajní polohy do druhé a odečítáme údaje vlnoměru. Oscilátor přijímače má obsáhnout minimální kmitočtový rozsah podle tabulky 2. Střední kmitočet oscilátoru je naladěn na kmitočet vyšší o mezifrekvenční kmitočet, než má přijímaný signál. Otáčením doladovacího šroubu měníme indukčnost cívky L8 až dosáheme výše uvedených rozsahů.

Doladovací jádro cívky L8 je přístupné otvorem na boku přijímače po sejmání knoflíků vf dílu. Doladujte oscilátor pomocí šroubováku z izolační hmoty při střední poloze doladovacího knoflíku. Nelze-li upravit indukčnost cívky L8 otáčením jádra, pomůžeme si opatrným přiblížováním nebo oddalováním závitů cívky L8.


TABULKA 2

Pásma	Kanál	Střední kmitočet oscilátoru	Rozladitelnost oscilátoru	Napětí na MB	Označení cívek barvou
I	1	89,25	asi 0,8 MHz		červená oranžová
	2	98,75			
III	6	214,75			žlutá zelená
	7	222,75			modrá
	8	230,75			fialová
	9	238,75	asi 1,5 MHz	min.-2,5 V	šedá
	10	246,75			bílá
	11	254,75			hnědá
	12	262,75			

### b) Nastavení pásmového filtru:

Rozmitáč (FM oscilátor) připojíme nesymetrickým kabelem na řídící mřížku prvé triodové soustavy elektronky PCC84 E1 (kontaktní péro 6).

Na měřicí bod MB připojíme osciloskop přes oddělovač odpor 100 k $\Omega$ . Vstupní cívku L4 vyměneme. Automatické vyrovnaní citlivosti vyfádime z činnosti spojením vývodu průchodkového kondenzátoru C5 (na vnější části vf dílu) s chassis přijímače.

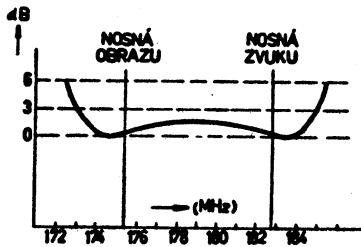

Obr. 3.

Rozšíření kmitočtové charakteristiky pásmového filtru dosah-neme zvýšením vazby obou okruhů filtru, tj. vzájemným přiblí-

žením cívek L6, L7. Naopak zúžení křivky dosáhneme oddálením cívek obou okruhů filtru. Po nastavení požadované šířky kmitočtové charakteristiky kontrolujeme indukované napětí z oscilátoru podle tabulky 2.


### c) Nastavení vstupního obvodu:

Po vyvážení pásmového filtru a nastavení úrovně indukovaného napětí pro žádaný kmitočet oscilátoru doladíme vstupní obvod. Rozmitáč připojíme přes symetrický člen na vstup vf dílu. Vložíme cívku L4 do vf dílu; automatické vyrovnaní citlivosti zůstává vyřazeno z činnosti.

Laděním cívky L4 – ohýbáním, či přihýbáním závitů – nastavíme celkovou křivku pro-pustnosti vf dílu tak, aby tvarově odpovídala průběhu křivky na obrázku 4, a aby měla maximální amplitudu.

Kondensátory C8,

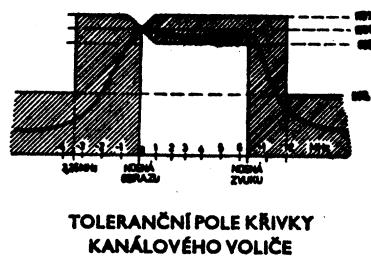C10, C12 slouží k vyvážení spojovacích kapacit a lze si jimi vypomoci jen při výměně elektronek. Projevuje-li se na všech kanálech stejná vada tvaru křivky, lze si pomocí rovněž těmito kondensátory.




TOLERANČNÍ POLE KŘIVKY  
KANÁLOVÉHO VOLÍČE


Obr. 4.

### Ladění obrazové mezifrekvence přijímače:

1. Přijímač zapojíme do sítě a necháme jej 20 min. zapnutý pro tepelné ustálení. Zkontrolujeme, je-li anodové napětí na přívodu od vf dílu.

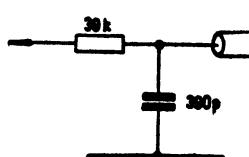

Obr. 5.

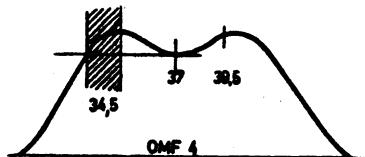

Obr. 6.

2. Mezi anodovou tlumivku L83 a odladovač L85 připojíme filtr RC pro osciloskop (obr. 5).

3. Připojíme rozmitáč (např. Philips GM 2889) na řídící mřížku elektronky E5 (kontaktní péro 2) a spojíme nakrátko anodu elektronky E4 s její stínicí mřížkou (kontaktní péra 7, 8).

### 4. Ladění OMF4:

Současným otáčením obou jader cívek L32 a L34 (přístupnými svrchní) nastavíme tvar křivky na osciloskopu tak, aby značky odpovídaly obr. 6.

5. Zkrat na anodě elektronky E4 odstraníme. Výstup rozmitače připojíme na řidici mřížku elektronky E4 (kontaktní péro 2). Výstupní napětí z rozmitače se zeslabí asi 10x. Zkontrolujeme, jsou-li spodní jádra cívky OMF2 (L25 a L27) mřně zašroubována.

#### 6. Ladění OMF3:

Regulátor kontrastu nastavíme na maximum; otáčením obou spodních jader současně (L29 a L31) se nastaví tvar křivky tak, aby poloha značek odpovídala obrázku č. 7.

7. Volíme v dílu přepneme na 6. kanál.

Místo osciloskopu připojíme elektronkový voltmetr.

8. Odpojíme rozmitač a na mřížci bod MB kanálového voliče připojíme výstup generátoru. Napětí z generátoru se musí při ladění nastavovat tak, aby nastavená výchylka byla vždy v rozsahu stupnice 1V.

9. Regulátor kontrastu zůstává v pravé krajní poloze (na maximu).

10. Na generátoru nastavíme kmitočet 31,5 MHz. Horním jádrem cívky OMF2 (L26) ladíme na minimální výchylku elektronkového voltmetu.

11. Generátor nastavíme na 41 MHz a ladíme horním jádrem OMF2 (L28) na minimální výchylku.

12. Generátor odpojíme z mřížciho bodu MB kanálového voliče, volič kanálů přepneme do polohy 3, 4 nebo 5, (poloha neosazená cívkami).


13. Na řidici mřížku elektronky E3 (kontaktní péro 2) připojíme rozmitač. Výstupní napětí opět zeslabíme, odpojíme elektronkový voltmetr a připojíme znova osciloskop.

14. Kontrola řízení kontrastu:

Otáčením potenciometru P6 (R206) musí být možno plynule měnit velikost křivky na osciloskopu.

#### 15. Ladění OMF2:

Současným otáčením spodních jader cívek L25 a L27 se nastaví tvar křivky na osciloskopu tak, aby odpovídaly obr. 8.

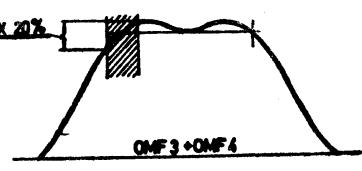

Obr. 7.

16. Opakujeme přesně ladění odladovačů – postup pod 7, 8, 9, 10, 11 a 12.


17. Opakujeme ladění OMF2 – postup uvedený v odst. 13 až 15. Pokud se na laděním odladovačů 31,5 MHz až 41 MHz tvar křivky změní, je třeba postupy pod 6 až 15 opakovat, aby bylo dosaženo přesného ladění odladovačů i správného tvaru křivky.

18. Vyjasňovač vyřídíme z činnosti tak, že potenciometr P3 (R203) nastavíme do levé krajní polohy. Výstupní napětí zůstává nastavené jako při předcházejícím ladění.

#### 19. Ladění OMF1a – OMF1b:

Současným otáčením jádra cívky L9 (na v dílu) a jádra cívky L22 shora, se nastaví tvar křivky na osciloskopu tak, aby značky odpovídaly obr. 9.

20. Na MB mřížci bod v dílu připojíme generátor a nastavíme jej na frekvenci 39,5 MHz. Místo osciloskopu připojíme opět elektronkový voltmetr.

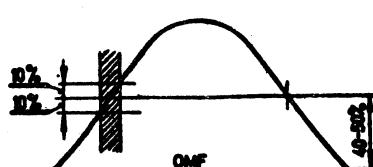

Obr. 8.

21. Ladění vyjasňovače:

Výstupní napětí z generátoru nastavíme tak, aby elektronkový voltmetr při vyřazeném vyjasňovači (potenciometr P3 (R203) v levé krajní poloze) ukazoval právě 1 V. Pak potenciometr P3 (R203) otočíme do pravé krajní polohy (vyjasňovač zařazen). Dolní jádro OMF1b cívky L24 nastavíme tak, aby výchylka elektronkového voltmetu klesla z 1 V na 0,4 V.

Správné nastavení odpovídá prvnímu poklesu na 0,4 V při zašroubování jádra dovnitř cívky.

22. Všechny mřížci přístroje se odpojí a přijímač se vypne ze sítě. Všechna jádra se zajistí přelepením lepicí páskou. Je třeba dát pozor, aby při manipulaci nedošlo k pootočení jader.

Připomínáme, že jádra jsou zajištěna proti samovolnému natočení složenou polyethylenovou folií vloženou mezi jádra a tělisku cívky a nikoliv zakapávací hmotou.

#### Kmitočtová charakteristika obrazové mezifrekvence

Generátor s amplitudově modulovaným signálem 80 %: 1000 Hz připojíme kabelem se zakončovacím odporem ( $70\Omega$ ) přes kondenzátor 1000 pF na mřížci bod v dílu MB. Stíněný kabel uzevněníme na šasi v dílu blízko mřížciho bodu. Volíme kanálu v dílu nastavíme do prázdné polohy (3, 4, 5, kanál) a zkratujeme automatiku (péro objímky 1 elektronky E7-PCF82 na šasi). Nízkofrekvenční milivoltmetr připojíme přes RC filtr obr. 5 na péro 2 objímky elektronky E6 – PL 83. Při snímání kmitočtové charakteristiky měníme kmitočet generátoru od 30 do 45 MHz a nastavujeme jeho výstupní napětí tak, aby na milivoltmetru bylo stále napětí 15 mV. Výstupní napětí generátoru v závislosti na kmitočtu zanášíme do grafu. Neodpovídá-li snímaná křivka obr. 10 je nutno obrazovou mezifrekvenci přeladit.

#### Celková kmitočtová charakteristika


Zapojení přístrojů je obdobné se zapojením pro kontrolu kmitočtové charakteristiky obrazové mezifrekvence s tím rozdílem,

že generátor je připojen na symetrický anténní vstup přes symetrickou člen. Zkratujeme automatiku a vyřídíme vyjasňovač. Výstupní napětí z generátoru (amplitudově modulované 80 %: 1000 Hz) nastavujeme tak, aby výchylka výstupního milivoltmetru byla asi 300 mV. V dílu přepneme střídavě na všechny kanály a kmitočty generátoru nastavujeme podle právě zařazeného kanálu. Kmitočet nosné vlny obrazu musí být  $6(\pm 2)$  dB pod vrcholem křivky. Rozladdením kondensátoru C16 do krajních poloh se přesvědčíme, zda-li je oscilátor správně nastaven. Není-li možno kondensátorem C16 nastavit správný kmitočet oscilátoru, je nutno opravit kmitočet oscilátoru jádrem cívky L8. Tvar celkové křivky musí odpovídat křivce obrazové mezifrekvence (obr. 10).

#### Nastavení zvukové mezifrekvence

Při nesprávném využití zvukové části je zvuk slabý nebo zkreslený.


Rozmitač s kmitočtem 6,5 MHz,  $\pm 300$  kHz připojíme na péro 2

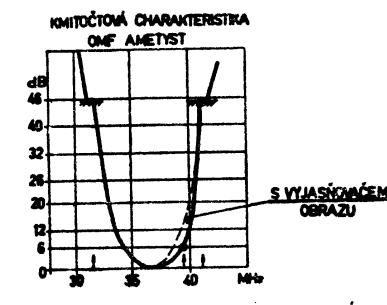

Obr. 10.



Obr. 11.

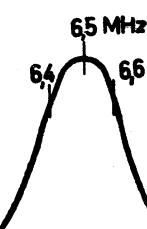


Obr. 12.

objímky elektronky E7b – PCF82. Osciloskop připojíme přes odpor  $1 M\Omega$  na odpor R55, M1. Současným otáčením jader cívek L52, L53 nastavíme maximální a symetrickou křivku podle obr. 11. Po využití pásmového filtru ZMF2 připojíme rozmitač na kontaktní péro 2 objímky elektronky E6 – PL83 a jeho výstupní napětí zeslabíme asi 3x. Jádrem cívky L57 (ZMF1 cívka A) nastavíme opět maximální a symetrickou křivku podle obr. 12.

#### Nastavení poměrového detektoru.

Zapojení přístrojů pro využití poměrového detektoru je na obr. 13.

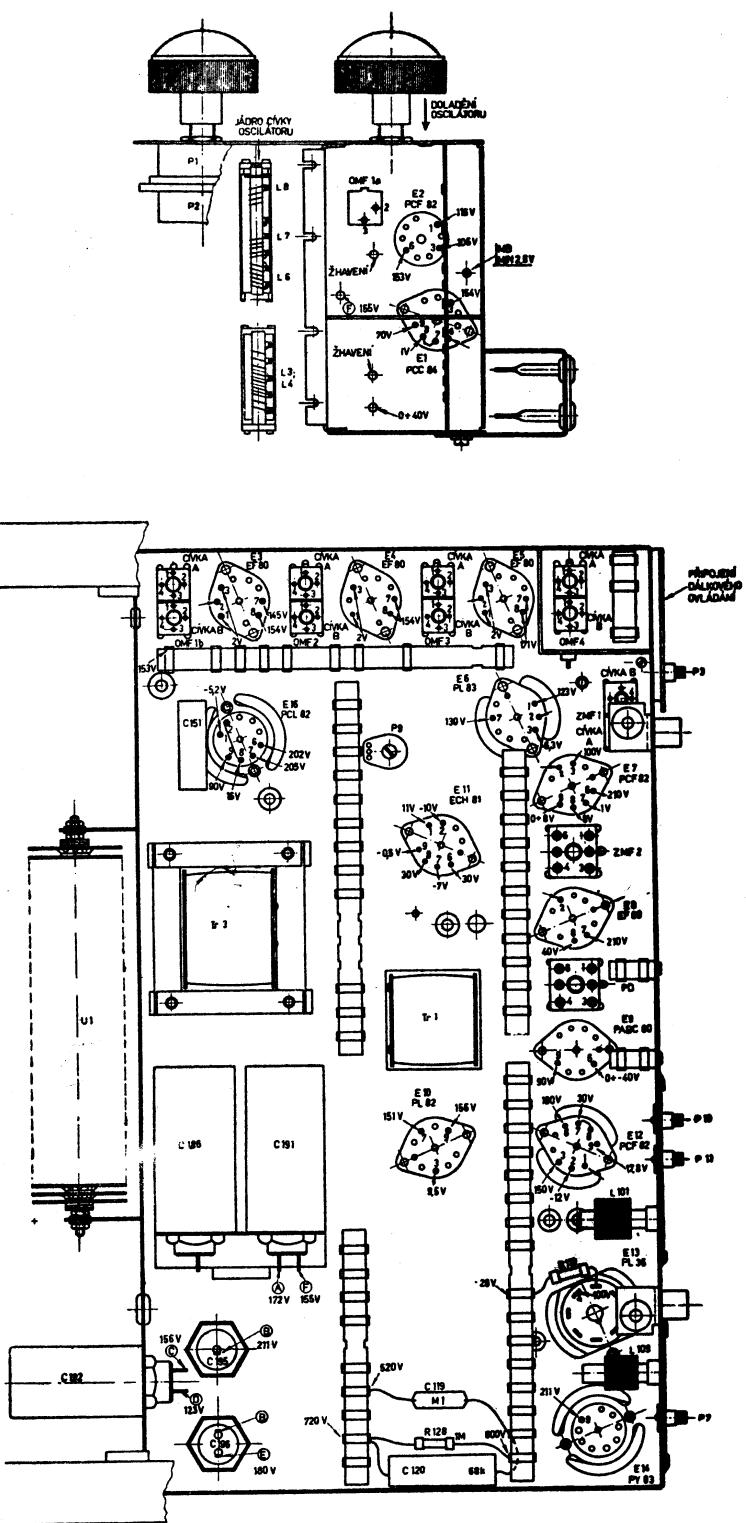

Obr. 15.

## Rozmístění měřicích bodů

Všechna napětí měřena elektronkovým voltmetrem, přijímač bez signálu přepnut na libovolný kanál, regulátor kontrastu na maximum. Rozkladové obvody měřeny v zasynchronizovaném stavu.


Naměřené hodnoty jsou přehledně seřazeny v tabulce na str. 8. Jsou to střední hodnoty získané měřením na větším počtu přijímačů. Při měření se zapojí voltmetr mezi kostru přijímače a označený bod.

Elektronika	$U_a$ V	$U_{g2}$ V	$U_g^1$ V	$U_k$ V
E10 PL82	koncová pentoda	151	156	—
E11 ECH81	heptoda trioda	30	11	$-10 \text{--} 7$
E12 PCF82	pentoda trioda	30	—	$-0,5 \text{--}$
E13 PL36	koncová pentoda	180	150	—
E14 PY83	dioda	171	—	17,8
E15 DY86	vn dioda	—	—	—
E16 PCL82	trioda	90	—	$-5,2 \text{--}$
E17 AW 43-80	koncová pentoda	202	205	—
	obrazovka	—	—	$14 \div 16 \text{kV}$
		520	520	$U_g^3 = 600 \text{ V max.}$
Napětí na MB = $-2,5 \text{ V min}$				
R 118 = $-28 \text{ V}$				
C 192b = $123 \text{ V}$				
C 195 = $211 \text{ V}$				
C 196a = $180 \text{ V}$				

## NAPĚTÍ ELEKTRONEK

Elektronika	$U_a$ V	$U_{g2}$ V	$U_g^1$ V	$U_k$ V
E1 PCC84	I. trioda II. trioda	70 154	— —	1 —
E2 PCF82	pentoda trioda	153 115	105 —	— —
E3 EF80	pentoda	145	154	2
E4 EF80	pentoda	154	154	2
E5 EF80	pentoda	171	171	2
E6 PL83	koncová pentoda	130	123	$6,3 \div 8$
E7 PCF82	pentoda trioda	210	100	$1 \div 7,8$
E8 EF80	pentoda	210	40	—
E9 PABC80	trojité dioda trioda	0 $\div$ 40 (C172) 90	—	—

B 2, 173, 3, 5, 6, 5, 20, 22, 7, 8, 9, 13, 10, 11, 12, 203, 31, 36, 33, 35, 36, 45, 176, 37, 175, 171, 52, 58, 53, 54, 42, 55, 43, 44, 46, 56, 57, 58, 80, 59, 61, 60, 201, 61, 62, 75, 202, 62, 206, 63, 65, 71, 84, 85, 64, 65, 204, 66, 67, 87, 85, 65, 66,  
191, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 142, 143, 145, 106, 104, 105, 107, 141, 109, 108, 147, 146, 126, 110, 111, 112, 113, 114, 208, 149, 210, 211, 205, 211, 115, 148, 116, 150, 153, 120, 154, 117, 155, 156, 159, 121, 225, 124, 222, 223, 128, 129, 207, 227,  
C 1, 192, 2, 5, 6, 7, 20, 32, 9, 11, 12, 13, 10, 15, 16, 17, 18, 30, 33, 34, 177, 35, 36, 20, 5240, 37, 53, 54, 55, 43, 56, 57, 58, 44, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 74, 67, 66,  
191, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 142, 143, 145, 106, 104, 105, 107, 141, 109, 108, 147, 146, 126, 110, 111, 112, 113, 114, 208, 149, 210, 211, 205, 211, 115, 148, 116, 150, 153, 120, 154, 117, 155, 156, 159, 121, 225, 124, 222, 223, 128, 129, 207, 227,  
L 3, 4, 5, 6, 7, 20, 32, 9, 11, 12, 13, 10, 15, 16, 17, 18, 30, 33, 34, 177, 35, 36, 20, 5240, 37, 53, 54, 55, 43, 56, 57, 58, 44, 45, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 74, 67, 66,

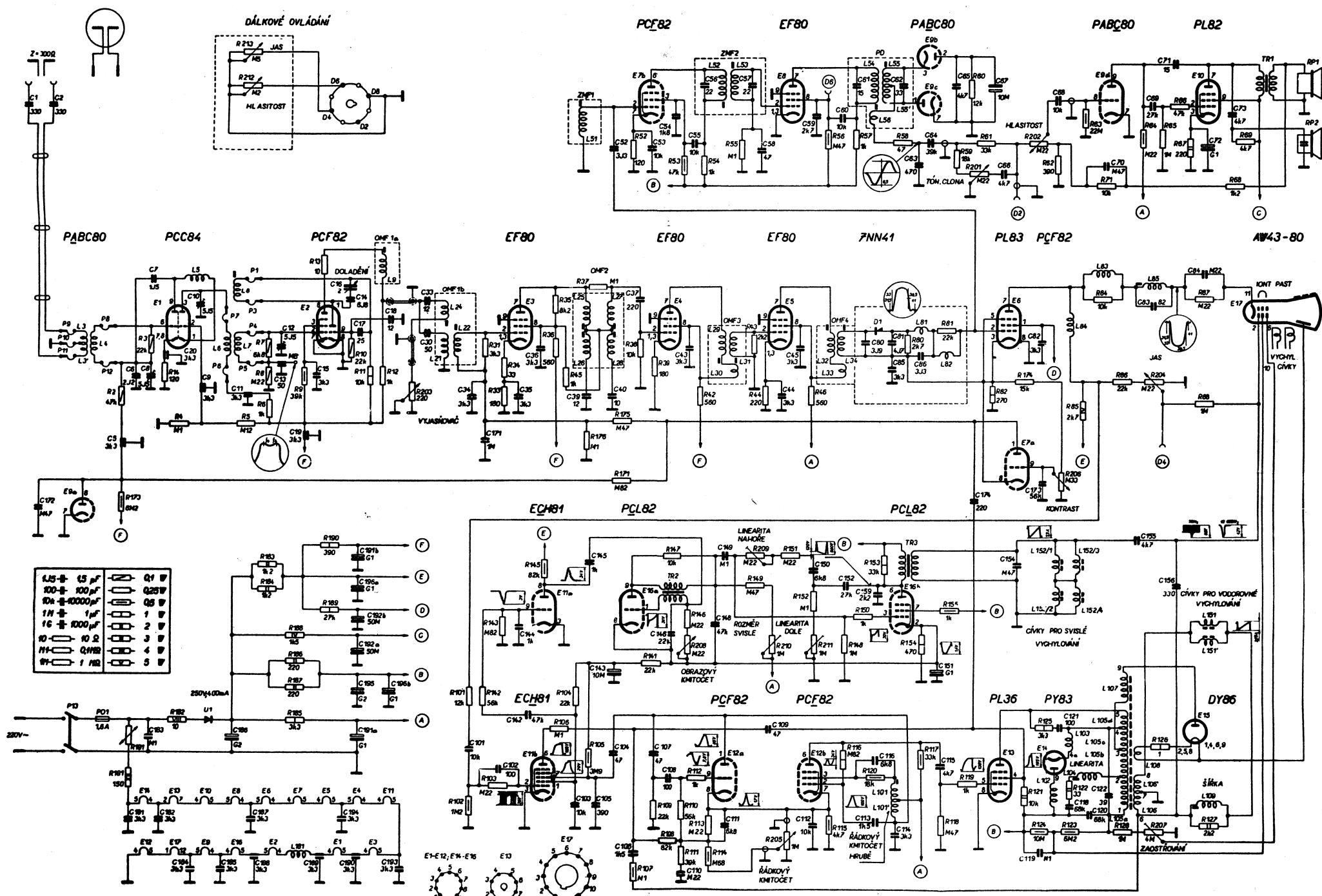

Označování jader cívek OMFa a ZMF je orientováno podle polohy jádra v cívce. Jsou-li tedy ve schématu naznačena jádra pod cívkou, odpovídá to ladění zespodu šasi a naopak. U přístrojů nové výroby byly doladovací kondenzátory C8, C10 a C12 nahrazeny kondenzátory pevnými.